

# اعضا گروه:

- آرمین گرامی راد ۴۰۱۱۱۰۶۳۱
- عليرضا اعلايي ۴٠١١١٠۵٩١
- محمد امین علی اکبری ۴۰۱۱۰۶۲۳۳

# هدف از انجام آزمایش: پیادهسازی و کار با یک تایمر ماشین لباسشویی

## تراشه و قطعات مورد نیاز:

تعداد	نام قطعه
1	برد بورد
٢	تراشه ۷۴۲۳۸
1	تراشه ۴۰۱۶۱
٢	تراشه ۴۰۷۱
١	تراشه ۴۰۲۷
١	تراشه ۴۰۱۳
۶	LED
1	تراشه ۴۰۸۱
١	تراشه ۴۰۷۰
١	تراشه ۷۴۱۴

### نحوه پیادهسازی مدار:


با توجه به این کلسه از کلاس مجازی برگزار شد، گزارش آزمایش ششم تماما بر بستر عکس های گرفته شده از مدار در برنامه پروتئوس میباشد.






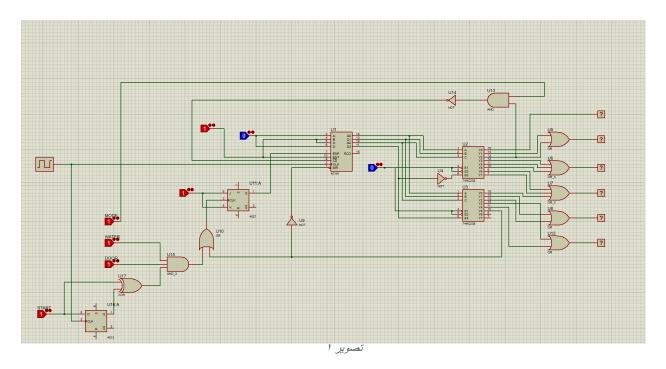
# شرح آزمایش و نتایج هر قسمت: تصویر ۱ پیادهسازی مدار در Proteus هست.



زمانی که فرآیند ماشین لباسشویی آغاز میشود ، به طور پیشفرض با آب گرم کار میکند، یعنی T۱ تا T۵ را می پیماید و هنگامی که پایه ۱۳ کا Decoder ۱۳ فعال میشود ، Clear شمارنده را فعال میکند تا به حالت پایه باز گردد و تا زمانی که START زده نشود در این حالت میماند (با استفاده از فیلاپ فلاپ متصل شده به ورودی استارت).

در واقع ورودی Clear شمارنده خروجی یک JK Flip Flop است که ورودی های ۱ به آن داده شده و ورودی آن از CLOCK آن از OCCR پایه ۱۳ یاه Pocoder و WATER (و DOOR و WATER) می آید، در این صورت با زدن TClear ،START می شود و با رسیدن به پایه ۱۳ نیز بار دیگر toggle می شود.


در زمان فعال بودن شمارنده (معادل فعال بودن ماشین لباسشویی) اگر گزینه آب سرد (MODE) فعال شده باشد (در اینجا قطعه استفاده شده wactive low هست)، هنگامی که پایه که پایه که کلو کو Decoder نعال می شود ، ورودی می شمارنده فعال می شود و مقدار از پیش داده شده به ورودی های آن یعنی  $(8, 1) \cdot (8)$  را ورودی می گیرد و در پالس بعدی از عدد ۲ به عدد ۶ جهش می کند و در نتیجه پایه های  $(8, 1) \cdot (8)$  که مربوط به  $(8, 1) \cdot (8)$  می شدند هیچ گاه فعال نمی شوند.

طبق تصویر ۲ که از کاتالوگ تراشه ۷۴۲۳۸ آمده است در مییابیم که میتوان برای پیاده سازی مدار خواسته شده از این تراشه نیز استفاده کنیم.





# آزمایش ششم: تایمر ماشین لباسشویی

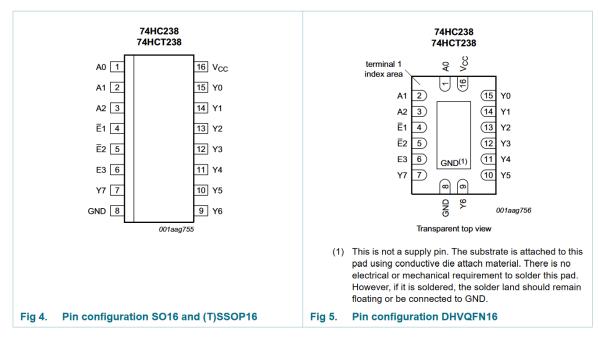

### 5.2 Pin description

Table 2. Pin description

Symbol	Pin	Description
A0, A1, A2	1, 2, 3	address input
Ē1	4	enable input (active LOW)
E2	5	enable input (active LOW)
E3	6	enable input (active HIGH)
Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7	15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 7	output (active HIGH)
GND	8	ground (0 V)
V <sub>CC</sub>	16	supply voltage

تصویر ۲





#### آزمایش ششم: تایمر ماشین لباسشویی

از آنجایی که ۲۱, T۴, T۵ هرکدام ۲ پالس CLOCK و ۲۲, T۳ هرکدام ۳ پالس CLOCK هستند حداکثر زمان لازم ۱۲ پالس CLOCK است و می توان این زمان ها را با یک شمارنده ۰ تا ۱۵ ساخت.

عملکرد مدار به این صورت است که با استفاده از یک شمارنده (تراشه ۷۴۱۶۱ ) اعداد ۱ تا ۱۲ را میسازیم و خروجی آن (که یک عدد ۴ بیتی است) به دو دیکودر ۳ به ۸ می دهیم و از آنجایی که هر پایه دیکورد به اندازه یک پالس CLOCK فعال است، پایه های مجاور را با توجه به اینکه هر مرحله ماشین لباسشویی چقدر زمان میبرد مطابق جدول زیر با هم OR میکنیم و خروجی را به LED مورد نظر متصل وصل مي كنيم.

مرحله لباسشویی	شماره پایه دیکودر
<i>T</i> ,	1, ٢
$T_{ m  au}$	٣, ۴, ۵
$T_{\rm r}$	۶, ۷, ۸
$T_{\mathfrak{k}}$	۹,۱۰
$T_{\vartriangle}$	11, 17

پایه صفر را به منظور نشان دادن اینکه لباسشویی در حال حاضر فعال نیست استفاده میکنیم و هنگامی که کار آن تمام می شود، تا زمانی که باری دیگر کلید START توسط کاربر زده شود این پایه فعال می ماند.

طبق تصویر ۳ که مجددا مربوط به کاتالوگ تراشه ۷۴۱۶۱ هست پایهها را تشخیص می دهیم و به آنها ورودی لود ۰۱۱۰ را میدهیم تا در صورت فعال شدن Load، مود گرم کردن آب اسکیپ شود.



#### CD40160B, CD40161B. CD40162B, CD40163B Types


#### **CMOS Synchronous** Programmable 4-Bit Counters


High-Voltage Types (20-Volt Rating)

CD40161B - Binary with Asynchronous

Features:	
Internal look-shead for fast counting	Ŋ



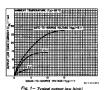

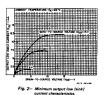





## أزمايش ششم: تايمر ماشين لباسشويي

## چالشھا:

- بطور خاص در این آزمایش به چالشی بر نخوردیم (بدلیل مجازی بودن کلاس) اما از آنجایی که میدانستیم در خود
   آزمایشگاه به دیکودر ۴ به ۱۶ دسترسی نداریم آن را با استفاده از دو دیکودر ۳ به ۸ پیادهسازی کردیم.
- همچنین برای آنکه مطمئن شویم که پس از start تایمر، در یک لوپ بی انتها قرار نمی گیریم از فیلپفلاپ استفاده کردیم تا پس از اتمام یک دور از چرخه در حالت pause قرار بگیرد و تا فعال نشدن مجدد start کاری نکند.

