



آزمایش اول: آشنایی با تجهیزات آزمایشگاه و نحوه استفاده از کاتالوگ‌ها

### اعضا گروه:

- آرمین گرامی راد ۴۰۱۱۱۰۶۳۱
- علیرضا اعلائی ۴۰۱۱۱۰۵۹۱
- محد امین علی اکبری ۴۰۱۱۰۶۲۳۳

### هدف از انجام آزمایش:

بطور کلی در این آزمایش با قطعات اولیه آزمایشگاه کار می‌کنیم تا پیچ و خم کار با ابزارهای متفاوت را بیازماییم. همچنین اقدامات اولیه برای چک کردن سلامت لوازم و ابزار را یاد میگیریم.

### تراشه و قطعات استفاده شده:

نام قطعه	تعداد
برد برد	۱
مقاومت ۳۳۰ اهم	۱
مقاومت ۱ کیلو اهم	۱
LED	۱
پتاسیومتر	۲
تراشه ۷۴۰۴	۲

### شرح آزمایش و نتایج هر قسمت:

الف: برای اندازه گیری ولتاژ خروجی از منبع تغذیه. دو خط افقی برد رو هر یک با استفاده از سیم مفتولی به یکی از پایه‌های منبع تغذیه متصل کردیم. سپس دو سیم از هریک از خطوط خروجی گرفتیم و به سیم مخصوص برای اتصال به اسکوپ وصل کردیم همانند تصویر ۱. با استفاده از اسکوپ و تصویر ۲ می‌توانیم ببینیم که خروجی از حالت صفر فاصله دارد و با استفاده از مقیاس‌بندی اسکوپ در می‌یابیم که ولتاژ خروجی چیزی در حدود ۵ ولت هست.




تصویر ۱






آزمایش اول: آشنایی با تجهیزات آزمایشگاه و نحوه استفاده از کاتالوگ‌ها

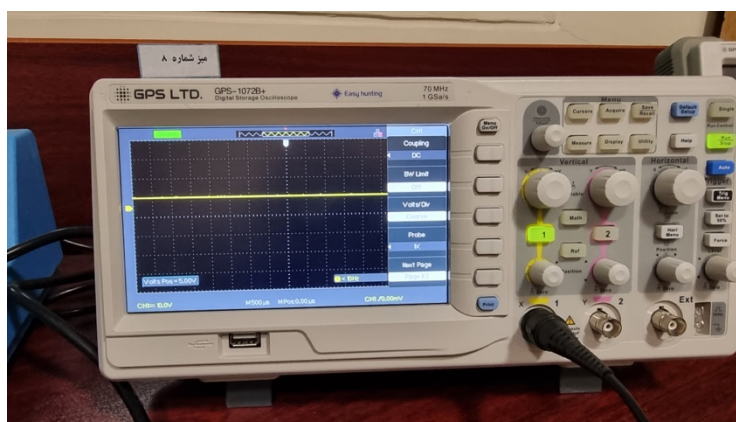

تصویر ۲

ب: در این قسمت سعی کردیم با چند اتصال به نقاط متفاوت برد مورد هم از سلامت آن اطمینان حاصل کنیم هم نحوه اتصالات را در بیابیم؛ که طی آن در یافتیم که اتصال ۲ خط اول و آخر آن بصورت افقی و مابقی خانه‌ها بصورت عمودی هست و از وسط برد از مابقی خط عمودی جدا می‌شود. در تصویر ۳ می‌توانید یکی از اتصالات انجام شده را ببینید.

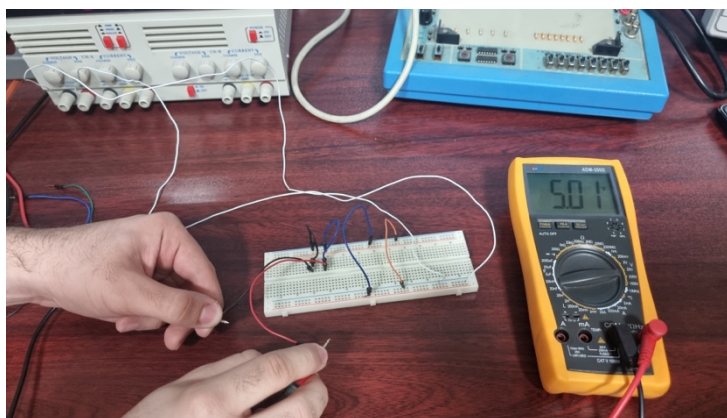


تصویر ۳




## آزمایش اول: آشنایی با تجهیزات آزمایشگاه و نحوه استفاده از کاتالوگ‌ها

پ: در این قسمت یک نشان‌دهنده بسیار ساده ولتاژ ساختم که با توجه به شکل ۱ پیاده‌سازی شده است و در تصویر ۴ پیاده‌سازی شده است.

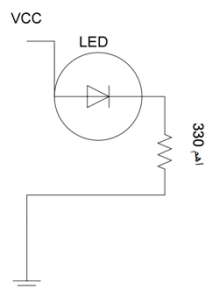


شکل ۱- نشان دهنده ولتاژ

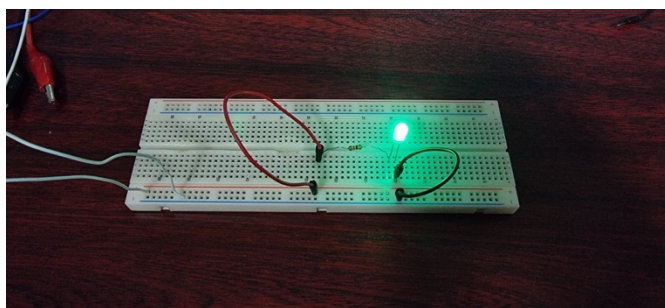

تصویر ۴


ت: حال برای رویت خروجی پالس ساعت مدار به شکل زیر می‌بندیم:

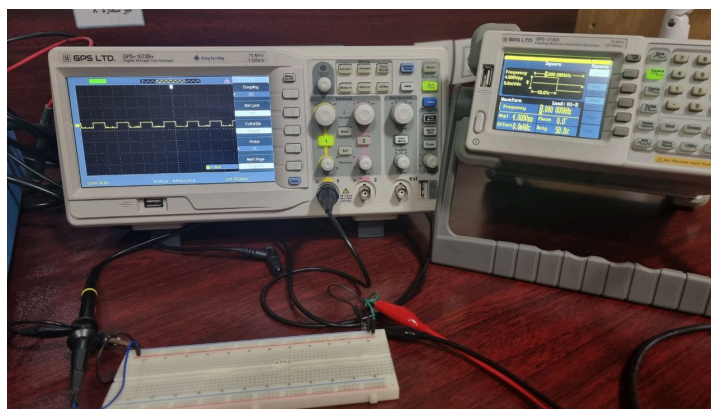

تصویر ۵

ث: مدار پیاده‌سازی شده را می‌توانید در تصویر ۶ ببینید که مقاومت آن در یک حالت بخصوص توسط مولتی‌متر اندازه‌گیری شده.

در دو تصویر ۷ و ۸ می‌توانید ببینید که برای حالت‌های مشابه (کمینه مقاومت) دو پتاسیومتر اختلاف ولتاژهای متفاوتی داریم که نشان‌دهنده تفاوت این دو پتاسیومتر هست.

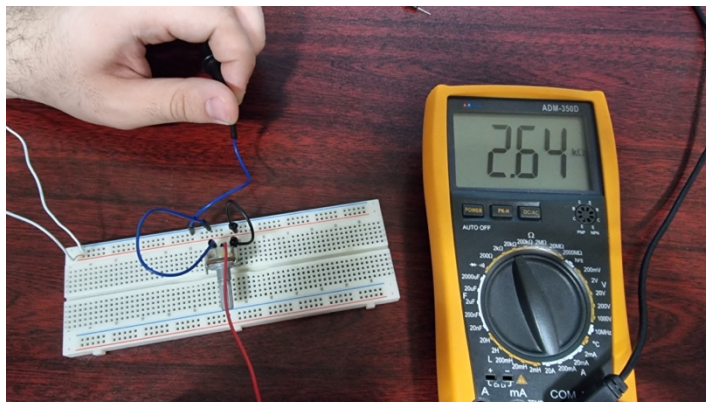


تصویر ۶






آزمایش اول: آشنایی با تجهیزات آزمایشگاه و نحوه استفاده از کاتالوگ‌ها

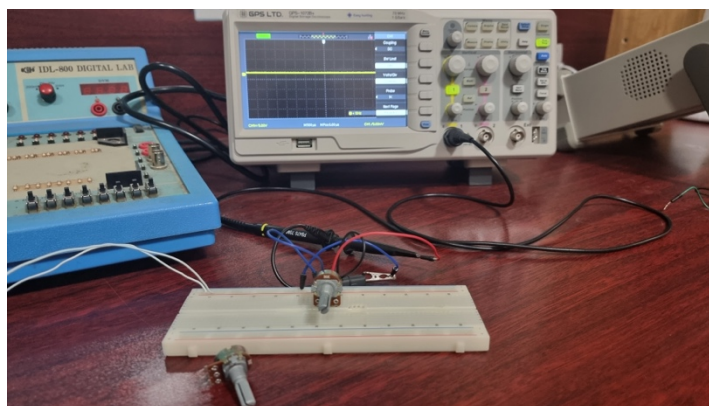

تصویر ۷

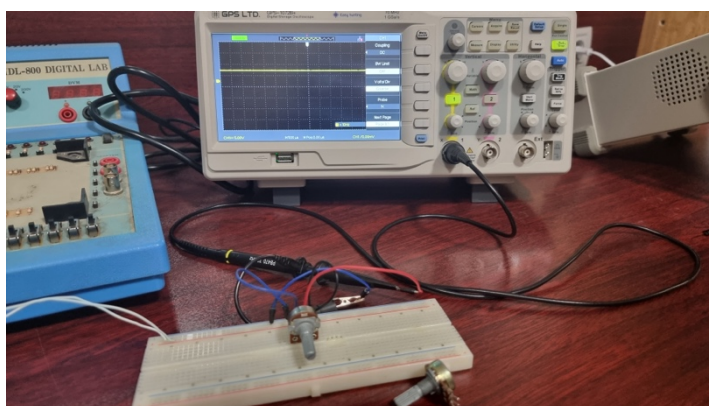

تصویر ۸









## آزمایش اول: آشنایی با تجهیزات آزمایشگاه و نحوه استفاده از کاتالوگها


ج: با استفاده از تصویر کاتالوگ (تصویر ۹) پایه‌ها را شناسایی کردیم. سپس مدار به شکل تصویر ۱۰ پیاده سازی کردیم. هنگامی که ورودی ۵ ولت را به پایه ۱ میدادیم، خروجی ۰ را دریافت می کردیم (تصویر ۱۱) و هنگامی که ورودی ۰ را به پایه ۱ میدادیم، خروجی ۱ و خورده ای ولت را دریافت می کردیم (تصویر ۱۲) (در حالی که باید ۵ ولت می بود. در قسمت چالش ها توضیحات بیشتری داده شده). با توجه به طرز کارکرد مدار (NOT کردن ورودی) همین خروجی ها انتظار می رفت.

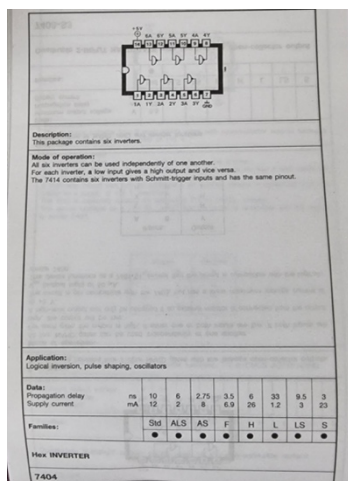


تصویر ۹

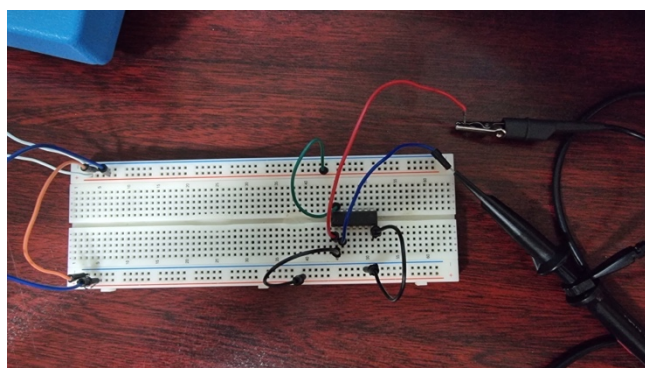

تصویر ۱۰

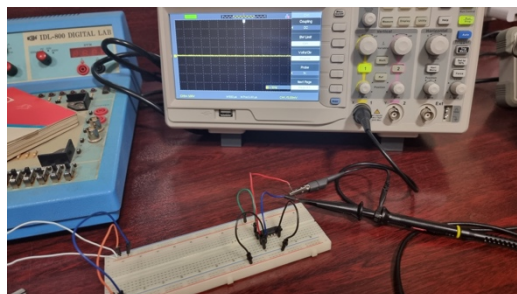

تصویر ۱۱

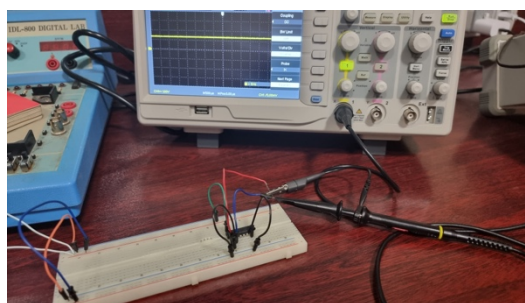


تصویر ۱۲






آزمایش اول: آشنایی با تجهیزات آزمایشگاه و نحوه استفاده از کاتالوگ‌ها

چ: نتایج مطابق قسمت قبل هست با این تفاوت که در حال خروجی ۱، کمی ولتاژ پایین تر هست (مقیاس ولتاژ اسکوپ در این قسمت دوبرابر شده تا دقت بالاتر برود). تصاویر ۱۳ و ۱۴ را مشاهده بفرمایید.

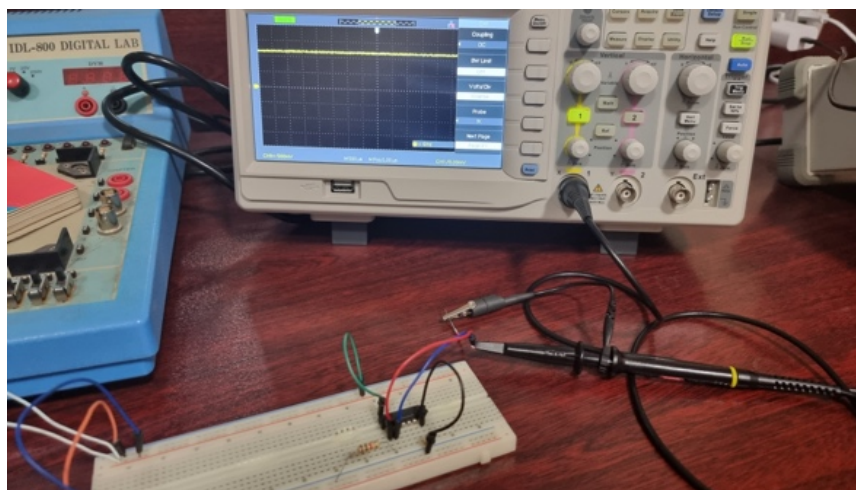

تصویر ۱۳

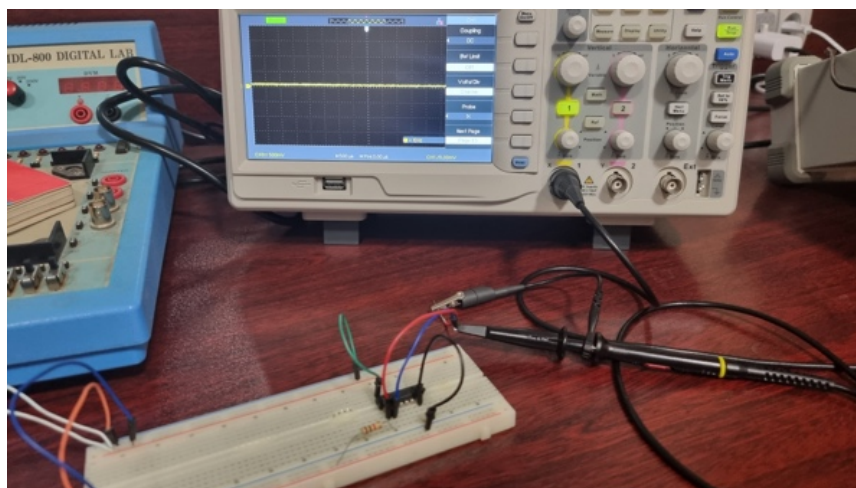


تصویر ۱۴




## آزمایش اول: آشنایی با تجهیزات آزمایشگاه و نحوه استفاده از کاتالوگ‌ها


ح: مدار خواسته شده را پیاده‌سازی می‌کنیم و دو خروجی از آن می‌گیریم ۱۵ تا ۱۸ مشخصه انتقال را بتوانیم بصورت دقیق ببینیم. بطور کلی روند تغییر ولتاژ ورودی و تاثیر آن بر ولتاژ خروجی را می‌توانیم در تصاویر تا ببینیم. رنگ بنفش در اسکوپ نشان‌دهنده ورودی پایه ۱ و رنگ زرد نشان‌دهنده خروجی پایه ۲ هست.

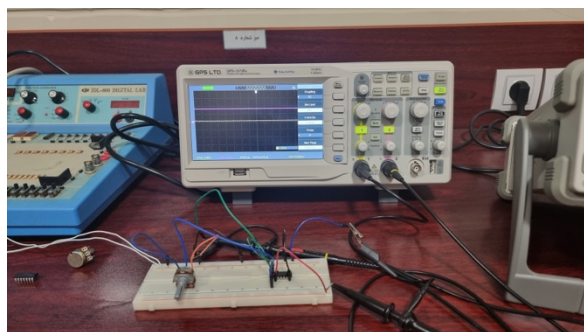


تصویر ۱۶

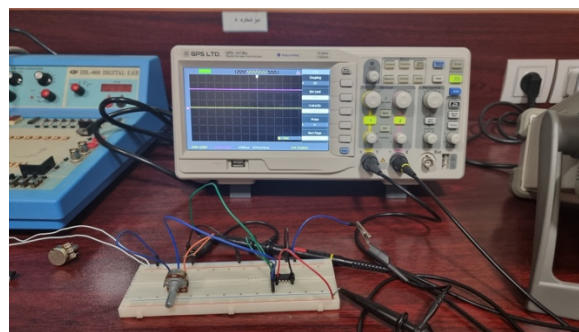

تصویر ۱۵

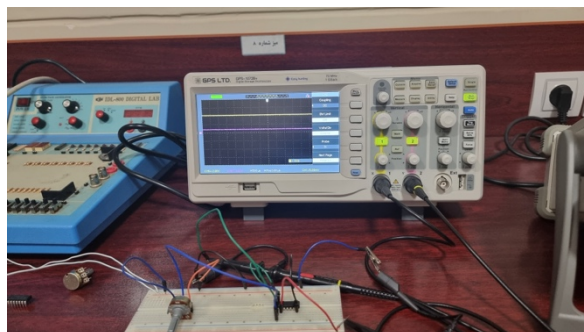


تصویر ۱۸

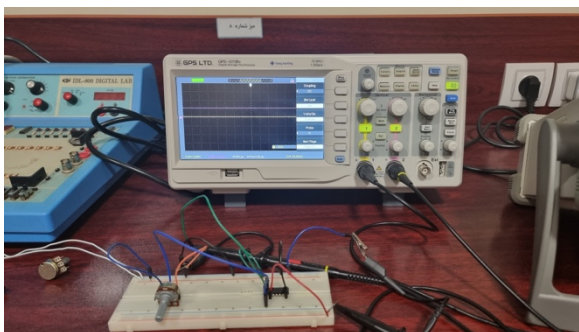

تصویر ۱۷

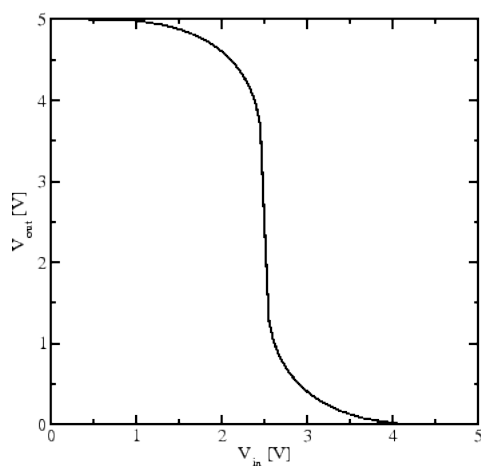با توجه به داده‌های گردآوری شده، مشخصه انتقالی مدار فوق چنین هست:





آزمایش اول: آشنایی با تجهیزات آزمایشگاه و نحوه استفاده از کاتالوگ‌ها

### چالش‌ها:

- در قسمت «ث» در وهله اول مولتی‌متر میزان مقاومت را نشان نمی‌داد، بدلیل آنکه اردر مقاومت ست شده بر روی مولتی‌متر از مقاومت پتاسیوم‌تر بالاتر بود.
- در قسمت ج در تصویر ۱۱ می‌توانید مشاهده کنید که خروجی مدار با وجود آنکه ۱ هست ولی معادل اندازه ولتاژ منبع تغذیه یا همان ۵ ولت نیست. پس از انجام آزمایش در حالت‌های متفاوت دریافتیم که تراشه بکار رفته ایراد دارد و پس از تعویض آن مشکل ذکر شده رفع شد. در نظر داشته باشید این ایراد در روند کلی آزمایش اختلال فاحشی ایجاد نمی‌کرد بدلیل آنکه هدف از این آزمایش در این قسمت صرفاً ۱ شدن خروجی بود.

